

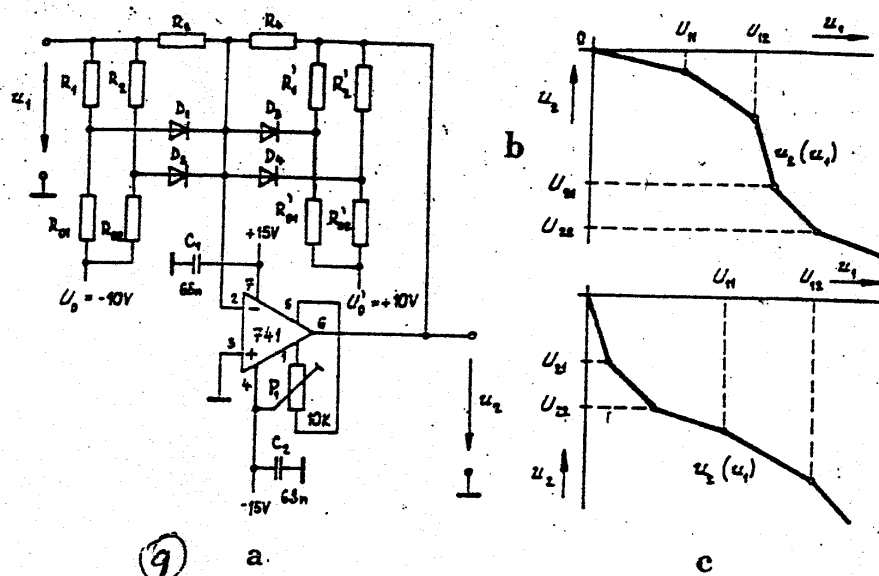


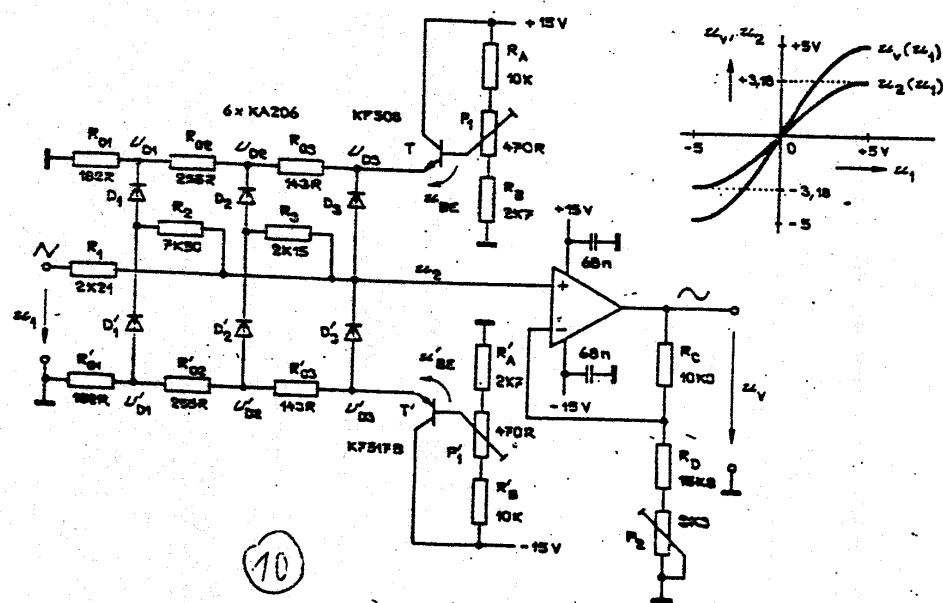

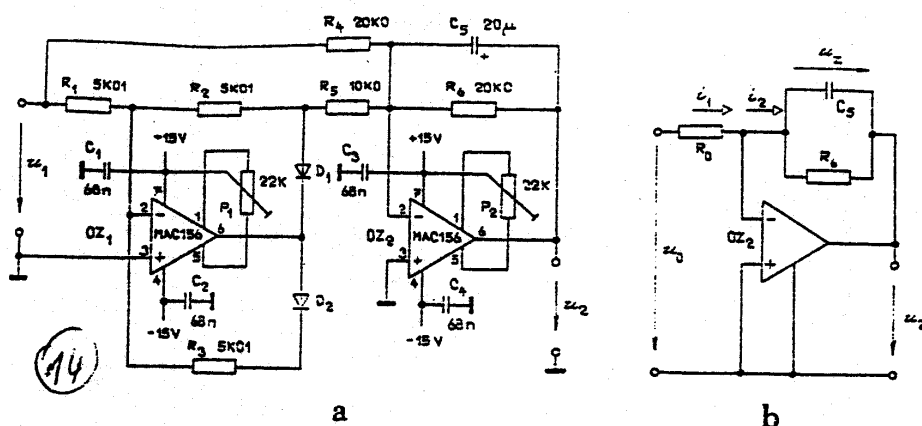
a) Diódový funkční měnič pro modelování nemonotónní funkce, b) převodní charakteristika v případě, že diody spínají v pořadí D_1, D_2, D_3, D_4 , c) převodní charakteristika v případě, že diody spínají v pořadí D_3, D_4, D_1, D_2 .




Měníč trojúhelníkových kmitů na harmonické kmitů.



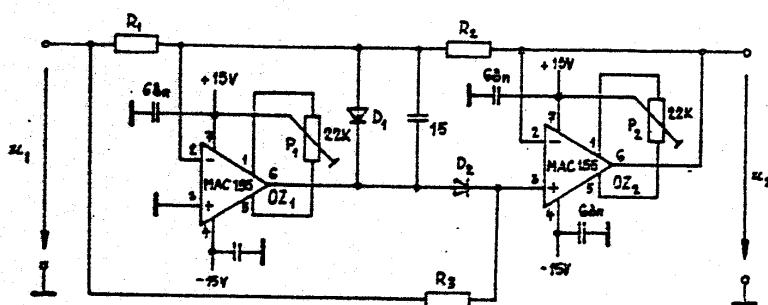
a) Obvod pro získání střední hodnoty dvoucestně usměrněného signálu,
b) model aktivního filtru



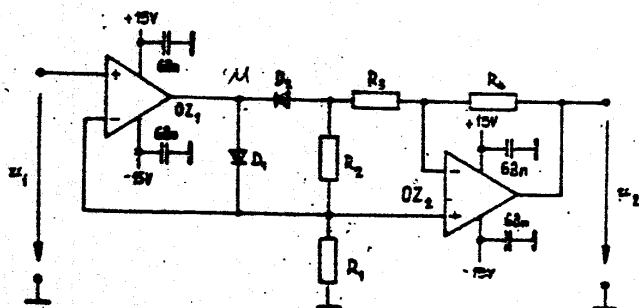
Úsporné řešení dvoucestného operačního usměrňovače



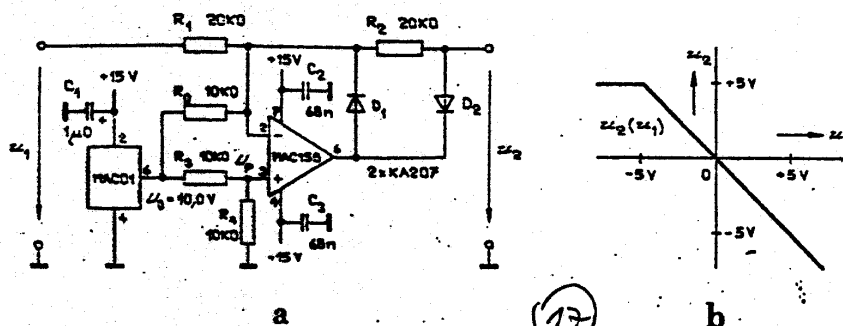
Zapojení dvoucestného usměrňovače s velkým vstupním odporem a s jednotkovým přenosem



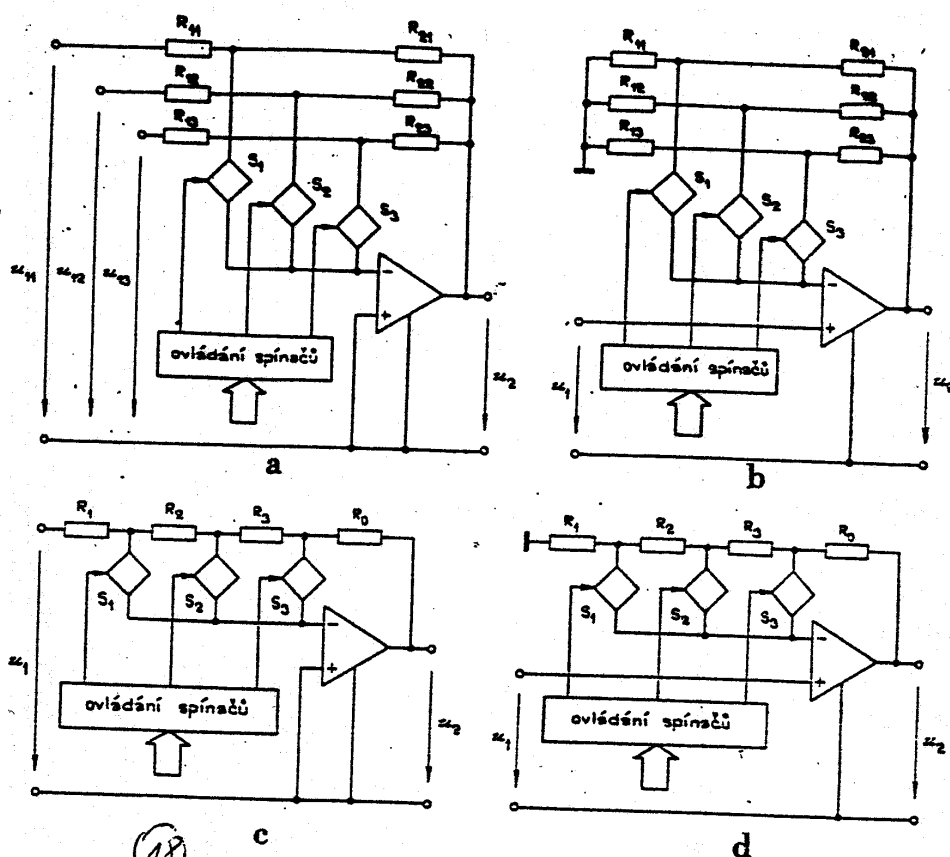a) Přesný invertující okrajovač, b) převodní charakteristika



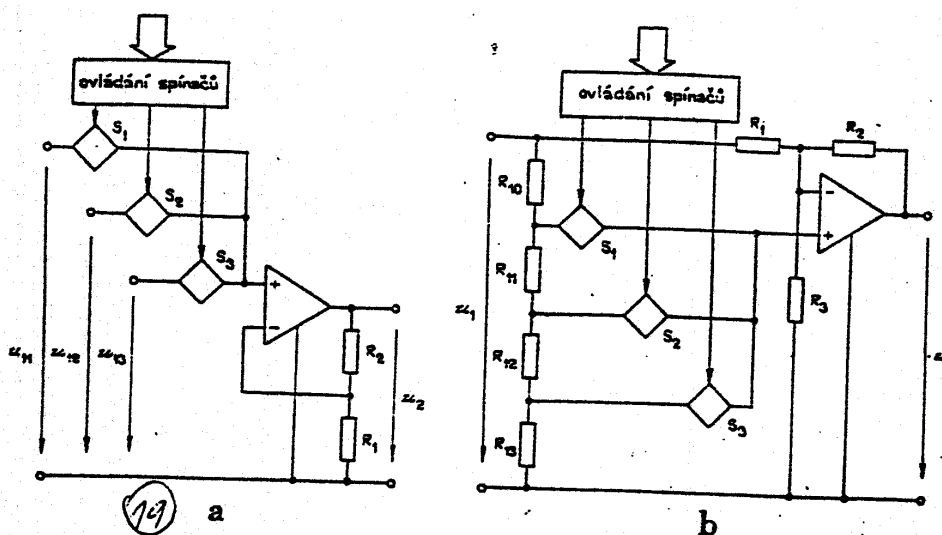18
Základní aplikace operačního zesilovače s elektronickými spínači připojenými k invertujícímu vstupu: a) přesný invertující multiplexor, b), c), d) zesilovač s přepínatelným zesílením



19
Základní aplikace operačního zesilovače s elektronickými spínači připojenými k neinvertujícímu vstupu: a) přesný multiplexor, b) zesilovač s přepínatelným zesílením (je možno měnit i polaritu zesílení)