

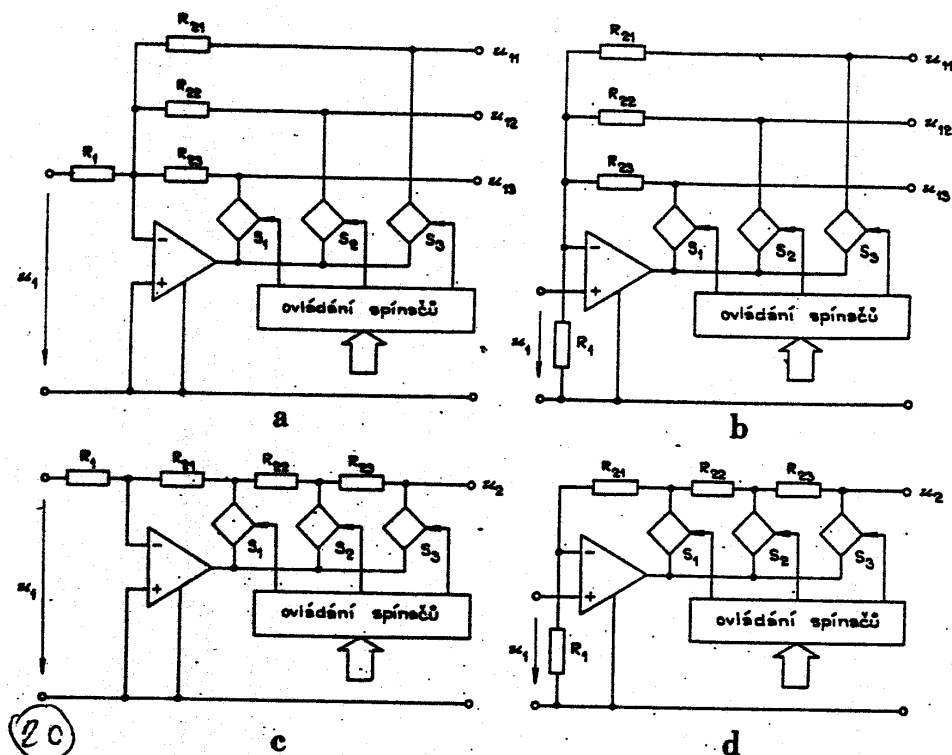


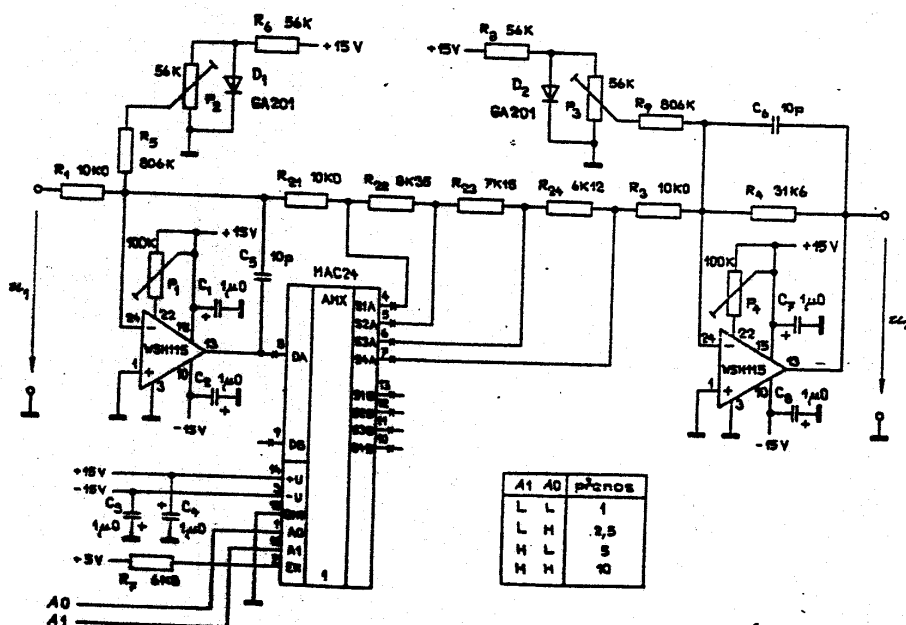

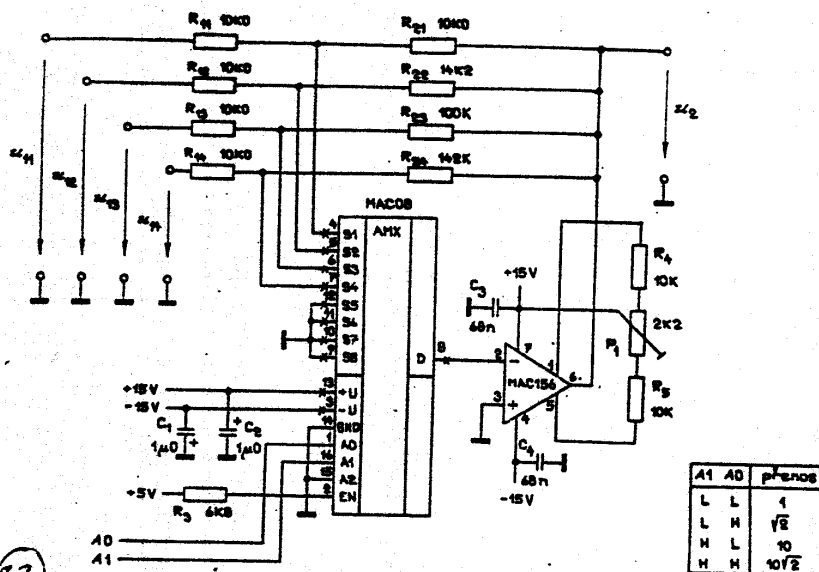
Základní aplikace operačního zesilovače s elektronickými spínači při-
pojenými k výstupu: a) přesný invertující demultiplexor, b) neinvertu-
jící demultiplexor (nelze použít samostatně), c) invertující zesilovač
s přepínatelným zesílením, d) neinvertující zesilovač s přepínatelným
zesílením




Zesilovač s elektronicky přepínatelným zesílením



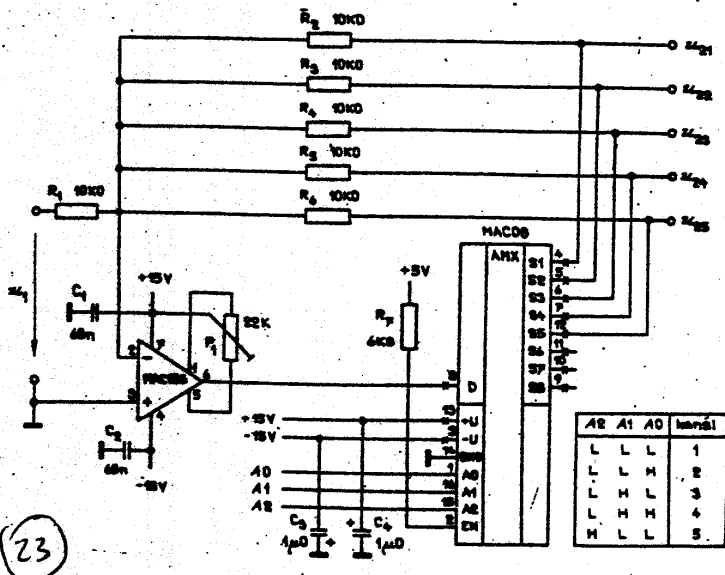
Příklad realizace invertujícího analogového multiplexoru




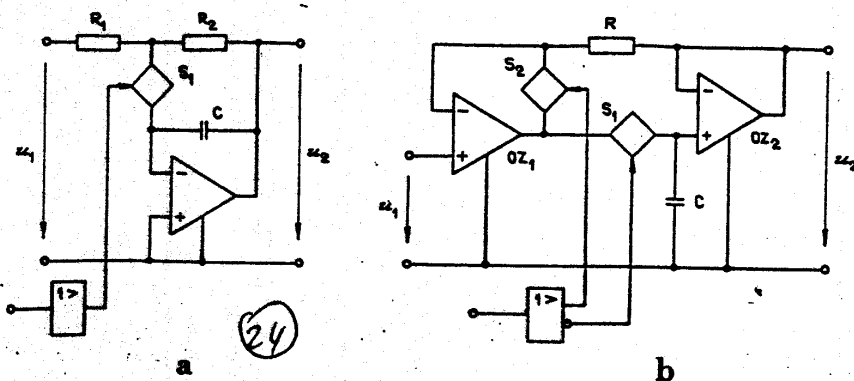
Zapojení analogového invertujícího demultiplexoru



Zapojení vzorkovačů s pamětí

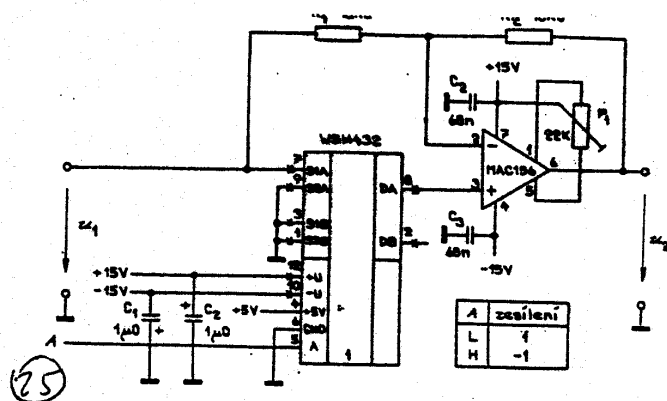

Elektronický střídač

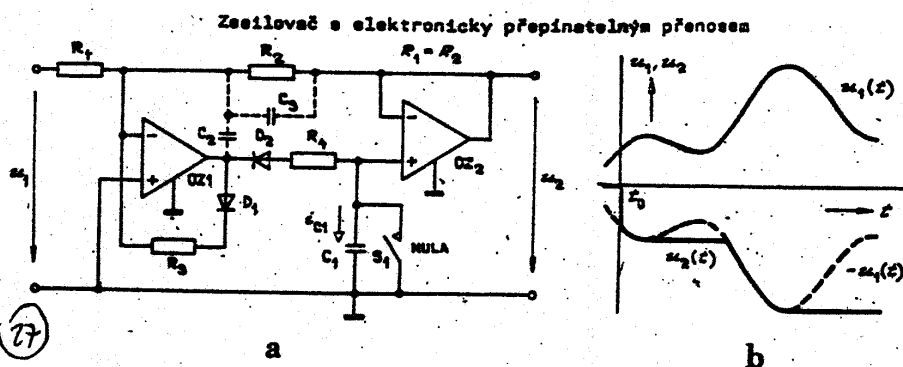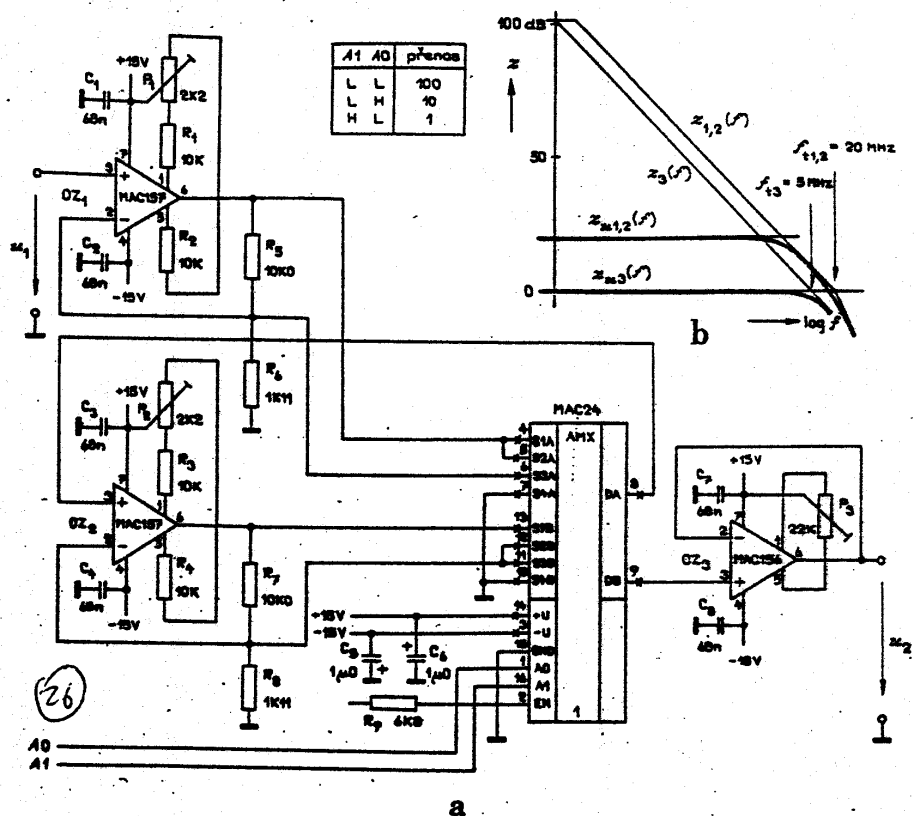

Invertující špičkový usměrňovač a průběh vstupního a výstupního napětí