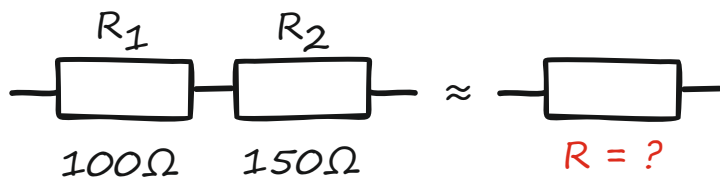



POSTUPNÉ ZJEDNODUŠOVÁNÍ

2.1) Vypočítejte výsledný odpor pro:

a) sériové spojení rezistorů



b) paralelní spojení rezistorů

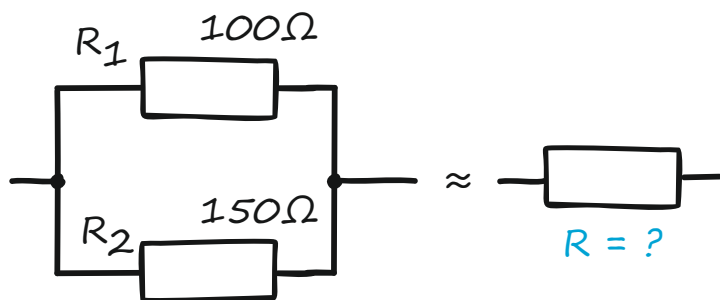


2.2) Metodou postupného zjednodušování vypočítejte:

a) celkový odpor obvodu,


b) proud odebíraný ze zdroje,

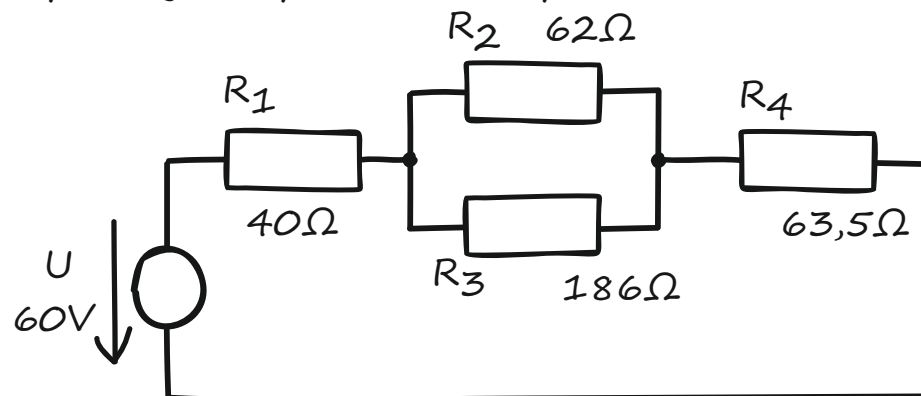c) proudy a napětí na všech prvcích obvodu.




POSTUPNÉ ZJEDNODUŠOVÁNÍ

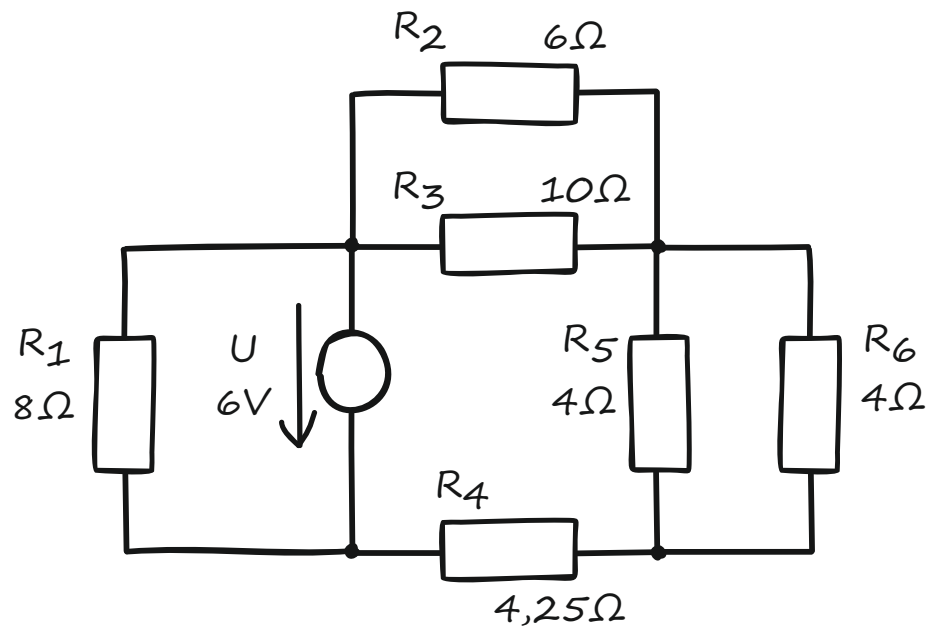2.3) Metodou postupného zjednodušování vypočítejte proudy a napětí na všech prvcích obvodu.



POSTUPNÉ ZJEDNODUŠOVÁNÍ

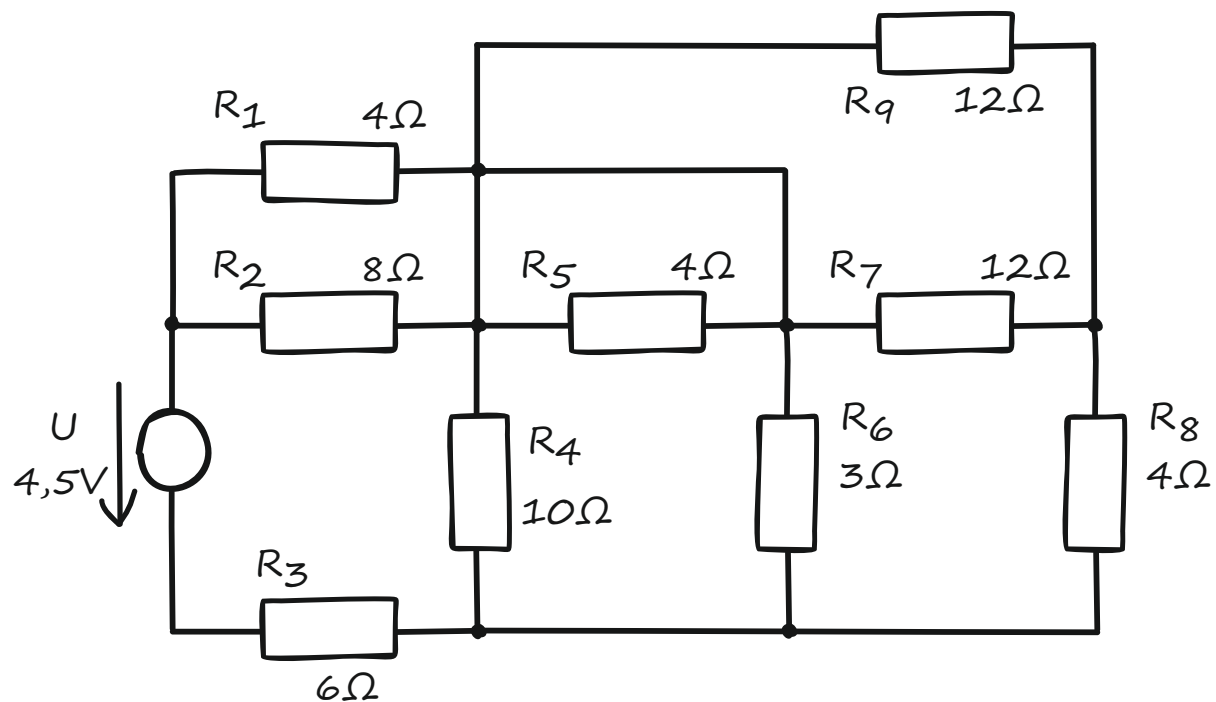2.4) Metodou postupného zjednodušování vypočítejte proudy a napětí na všech prvcích obvodu.



POSTUPNÉ ZJEDNODUŠOVÁNÍ

2.5) Metodou postupného zjednodušování vypočítejte proudy a napětí na všech prvcích obvodu.

